




Jednoduché hodiny s μC Atmel 89C2051

PT038B

Napájecí napětí: 4,5 až 20V | Proudový odběr ($U_z=6V$) max 170mA | 24 hodinový režim | Rozměry DPS 79 x 55,5 mm
Displeje - DC08-11EWA 25,8 vysoké, červené barvy | PT038B vychází z PT038 a pokusných zapojení Thaiské technické univerzity

RICHARD VACULA, ADAM REMEŠ, stavebnice@tipa.eu

<http://stavebnice.tipa.eu>, www.tipa.eu

 

Zakoupili jste si stavebnici PT038B, jednoduché digitální hodiny s mikrokontrolérem Atmel 89C2051, které vychází z konstrukce PT038 která se z důvodů vyčerpání zásob displejů přestala vyrábět. Toto zařízení jsme pro Vás připravili s ohledem na nízkou pořizovací cenu a možnost využití v běžném životě. Časomíra tak může být zajímavým doplňkem Vaší domácnosti či jiného tvůrčího prostředí.


Poslední revize: 2.2014

Popis zapojení

Všechny podstatné funkce hodin jsou ukryty v řídicím software μC Atmel, tedy v obvodu IC1. Ten buď displeje, řídí jejich multiplexní režim, a samozřejmě rovněž čítá běžící čas. Taktovací kmitočty udává externí krystal Q1 12MHz. Program nahraný v obvodu 89C2051 si můžete volně stáhnout na <http://stavebnice.tipa.eu> a dle libosti upravovat (jazyk C). My se teď zaměříme na popis funkce externích komponent. Nostalgicky vyhlížející axiální (ležatý) kondenzátor C5 z produkce TESLY ve spojení s rezistorem R9 vytváří resetovací člen. Po prvním připojení k napájení se chvíli nabíjí C5 (je tedy průchozí) a na reset IC1 se tak po omezenou dobu přivede kladné napájecí napětí, což je logická 1, která způsobí vyresetování IC1. Reset nemůže trvat věčně, proto po nabití C5, kdy se stane v podstatě neprůchodnou součástí, hraje prim rezistor R9, přes který je přiváděna pouze logická 0 (zem) a reset je tak deaktivován. IC2 7805 je obvyčejným 5V stabilizátorem - AT89C2051 je možné provozovat pouze pro napětí blízké pěti voltům. IC2 tedy umožňuje připojit i napětí vyšší. (Při $U_z=4,5-5,5V$ IC2 neosazuje a propojuje na dps jeho krajní zdičky.) R1-R8 slouží k takzvanému posílení výstupů obvodu Atmel. Ten má logickou jedničku velmi „měkkou“, to znamená se schopností dodat velmi omezený proud. Displej by tak vůbec nevybudil. Naopak logickou nulu má o poznání „tvrdší“ (proudově silnější). Pokud to máme hodně zjednodušit, tak v případě, že je na výstupech IC1 logická nula, je napětí z rezistorů R1-R8 sváděno na zem (logické nuly na výstupech IC1). V případě, že jsou na výstupech IC1 logické jedničky, je kladné napětí a proud z rezistorů R1-R8 nápomocno pro vybuzení displejů. Displeje DC08-11EWA jsou realizovány se společnou katodou – jednotlivé segmenty se buď kladným napájecím napětím, protože jejich země jsou spojeny do jednoho celku. Ale zároveň každá číslice má zem oddělenou. Toho se dá využít pro multiplexní displeje. Někteří z Vás možná ještě netuší, jak funguje, pokusíme se jej tedy laicky přiblížit. Multiplex je založen na tom, že v jednu chvíli svítí vždy jen jedno číslo (v tomto případě jedno ze čtyř). Pokud máme čas 19:23, tak kupříkladu jako první zobrazím číslo 1 na pozici jedna, poté číslo 9 na pozici dva, následuje 2 na pozici tři a nakonec 3 na pozici čtyři. Přepínání mezi jednotlivými zobrazovací a vykreslování dotyčných čísel se však děje s takovou rychlostí, že to naše oko nedokáže postihnout. Ono vykreslování vždy jen jedné číslice umožňuje oddělené země jednotlivých číslic. V praxi je z mikrokontroléru napříkladu vysláno číslo „3“ do všech displejů (jak vidíte ve schématu, stejné segmenty jsou vzájemně vodivě propojeny), ale zem (log. 0) byla přiváděna pouze na jednu z katod (K1-K2 DIS1 a DIS2). A v tom spočívá celý multiplex. Podstatné je synchronizovat vysílání dat a přepínání jednotlivých číslic ve správný okamžik. Tlačítka S1 a S2 nastavujete čas hodin, diody LED1 a LED2 indikuje čtení sekund.



Konstrukce a oživení

Řiďte se zásad, které jsou uvedeny na zavíracím kartonu. Jako první osazujte drátové propojky PR1-PR8. Doporučujeme využít příkladané patice pro obvod IC1. Např. pro případ, že byste chtěli SW μC Atmel někdy pozměnit. V případě, že zapojíte přímo obvod IC1, nechte při případných problémech schopni obvod otestovat v programátoru a posoudit vaši případnou reklamaci. Všimněte si, že jsme na plošném spoji vytvořili pájecí plošky. Ty slouží k připojení tvrdých měděných drátů a tím vytvoření buďto poutka pro připevnění zeď, nebo nožiček v případě potřeby postavit hodiny například na Váš pracovní stůl. Aby mohly hodiny stát a nepřevážily se, vyžadují určitý sklon (patrný na obrázcích). Při tomto stolním provedení můžeme pájet displeje DIS1 a DIS2 také s určitým sklonem, který nepatrně vyvažuje naklonění hodin (aby nedošlo k tak výraznému záklonu displejů). Vy si stojánek můžete udělat pochopitelně dle vlastní fantazie a i tak, aby žádných záklonů nebylo zapotřebí. Berte to pouze jako inspiraci. IC2 připevněte k DPS šroubkem a maticíčkou.

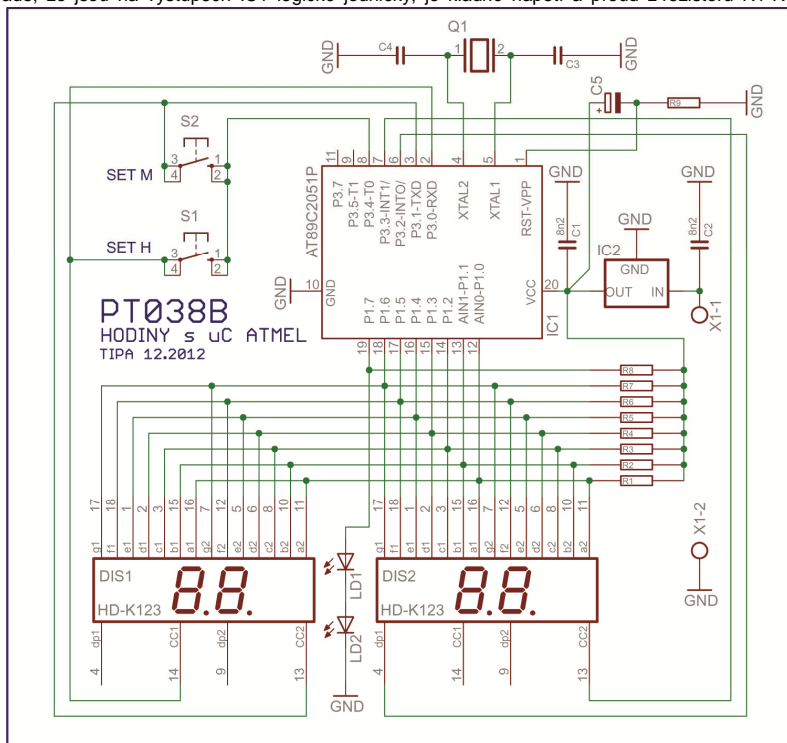

Rozpis součástek

R1-R7	180 Ω	C1,C2	100n ker.	Q1	12MHz kryst.	LED1, LED2	led 2x5mm R	IC2	7805
R8	100 Ω	C3,C4	22p ker.	S1,S2	Mikrospínač	DIS1,DIS2	DC08-11EWA	DPS	PT038B
R9	10 k Ω	C5	15 μ /16V	X1	AK500/2	IC1	AT89C2051	Šroubek, maticíčka, patice	

  

Určeno prioritně pro účely výuky, zdroj: <http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/clock/clock.htm> | Software je již upraven pro větší přesnost.